


Guia 3 - Introdução ao Logism

Luca Ribeiro Schettino Regne


¹Instituto de Ciências Exatas e Informática - ICEI - (PUC-MG)

1. Exercício 02

1.1. Circuito 1

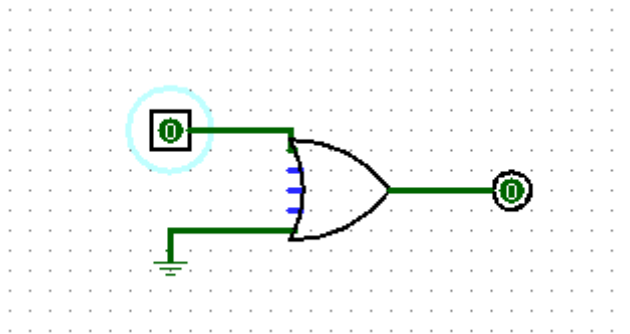


1.2. Circuito 2

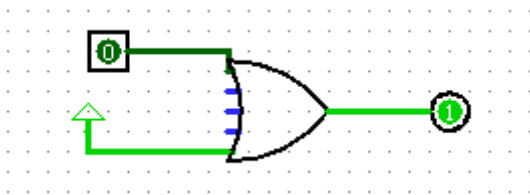


a	x
0	0
1	1

1.3. Circuito 3

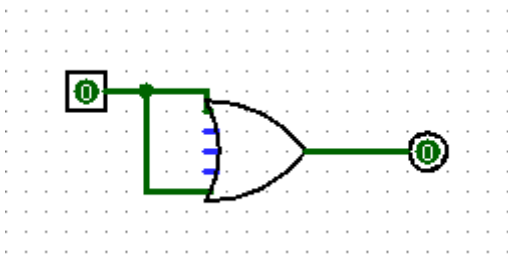


a	x
0	1
1	1

1.4. Circuito 4

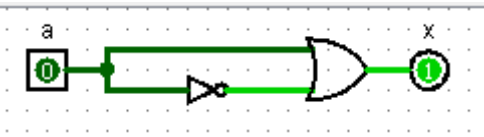


a	x
0	0
1	1

1.5. Circuito 5

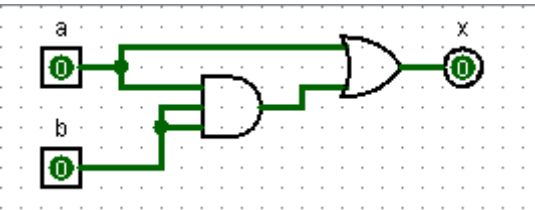


a	x
0	1
1	1

1.6. Circuito 6

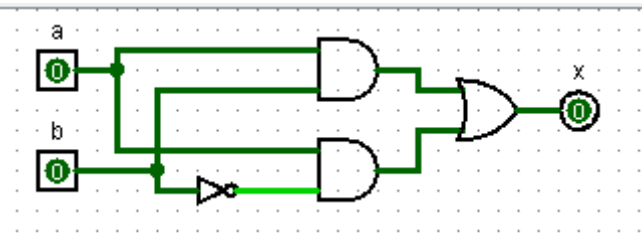


a	b	x
0	0	0
0	1	0
1	0	1
1	1	1

1.7. Circuito 7

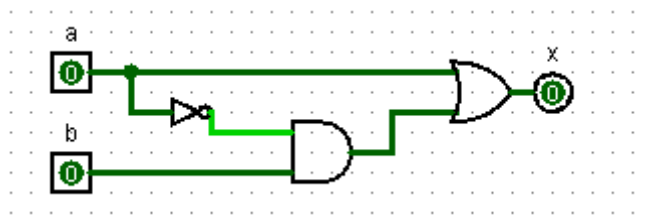


a	b	x
0	0	0
0	1	0
1	0	1
1	1	1

1.8. Circuito 8

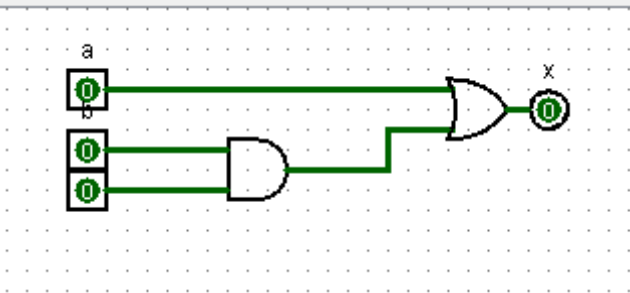

a	b	x
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

2. Exercício 3

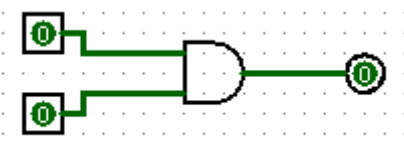

a	b	c	x
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1